② Decoder

4:16

Inputs: A, B, C, D

Decoder outputs: 1111, 1110, 1101, 1100, 1011, 1010, 1001, 1000, 0111, 0110, 0101, 0100, 0011, 0010, 0001, 0000

Output: Y